
MAIN / 메인 체험

내 손으로 만드는 반도체의 첫 번째 방(1bit)

전하를 저장해 작은 기억 한 칸을 만들자!

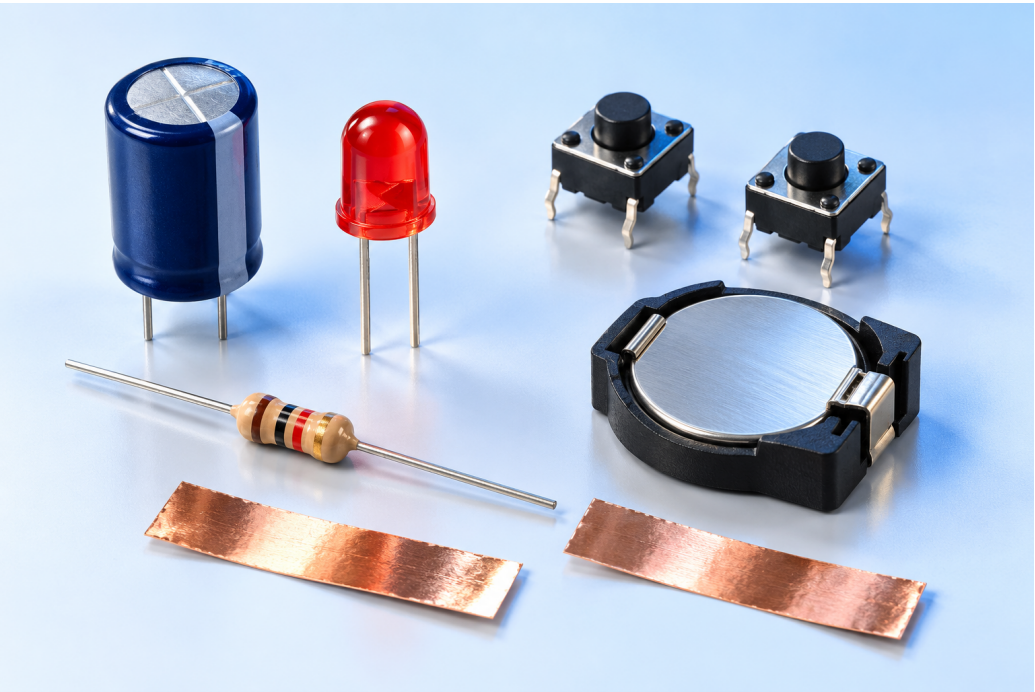


1 도안과 매뉴얼을 보고 회로를 만들자! 전원을 켜기 전에는 검사를 받자.

2 S1만 눌러 충전하고, 두 버튼에서 모두 손을 떼자!

3 곧바로 S2만 눌러 LED가 켜지는 순간을 보자! 다시 읽으려면 먼저 충전하자.

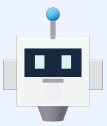축전기에 전하를 저장해 0과 1을 표현하는 원리 모형이야. 기억은 잠시 남고, 읽는 동안 방전돼. 실제 DRAM 칩을 만드는 활동은 아니야.



S1과 S2를 동시에 누르지 말자! 0을 준비할 때는 S1을 놓고 S2를 충분히 눌러 먼저 비우자.